



1 Minuterie




- Elle permet de commander **un ou plusieurs points lumineux** pendant un **temps défini**.
- Elle fonctionne avec des **boutons-poussoirs (BP)**. Leur nombre est limité à 50 lorsqu'ils comportent un voyant lumineux.

⚠ Le modèle de minuterie doit être **compatible** avec la technologie d'éclairage : incandescence, halogène, fluorescence ou LED.


Montage 3 fils ou « sans effet »

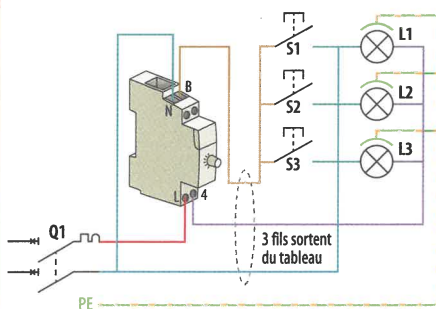La minuterie prend en compte uniquement la première impulsion



Montage 4 fils ou « avec effet »

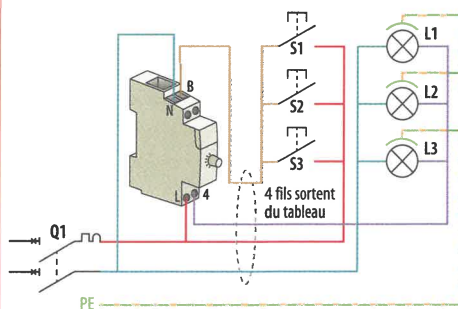La minuterie prend en compte la dernière impulsion et relance la temporisation



Site Web


legrand

Tuto : installer un minuteur modulaire dans un tableau électrique

Fichier



Exemples de schémas avec une minuterie

Symboles architecturaux et unifilaires

Bouton-poussoir	Minuterie	Point lumineux

Symboles multifilaires

Bouton-poussoir	Minuterie	Point lumineux

2 Détecteur de mouvement




Il mesure les **variations d'intensité du rayonnement infrarouge** et commande automatiquement une minuterie en fonction de ces variations. Il remplace ainsi un BP.

Symbole architectural et unifilaire



Symbole multifilaire

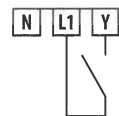

L'essentiel

- Une minuterie commande un ou plusieurs points lumineux à partir de BP pendant un **temps défini**.
- Le détecteur de mouvement **remplace un BP**.

